

20 Omcirkel in iedere zin het juiste antwoord.

De  $I_{\text{bron}}$  die in de praktijksituatie wordt gemeten, is

**groter dan / kleiner dan / gelijk aan** de  $I_{\text{bron}}$  die in de ideale situatie is te verwachten.

De vierkantsweerstand die in de praktijksituatie wordt bepaald, is

**groter dan / kleiner dan / gelijk aan** de vierkantsweerstand die voor de ideale situatie wordt berekend met  $I_{\text{bron}}$  en  $U_{\text{bron}}$ .

Een nauwkeuriger bepaling in de praktijksituatie kan worden gedaan door een spanningsmeter over

**de geleidende laag / een aansluitdraad / de spanningsbron** aan te sluiten en de gemeten spanning hiervan te gebruiken in de berekening.