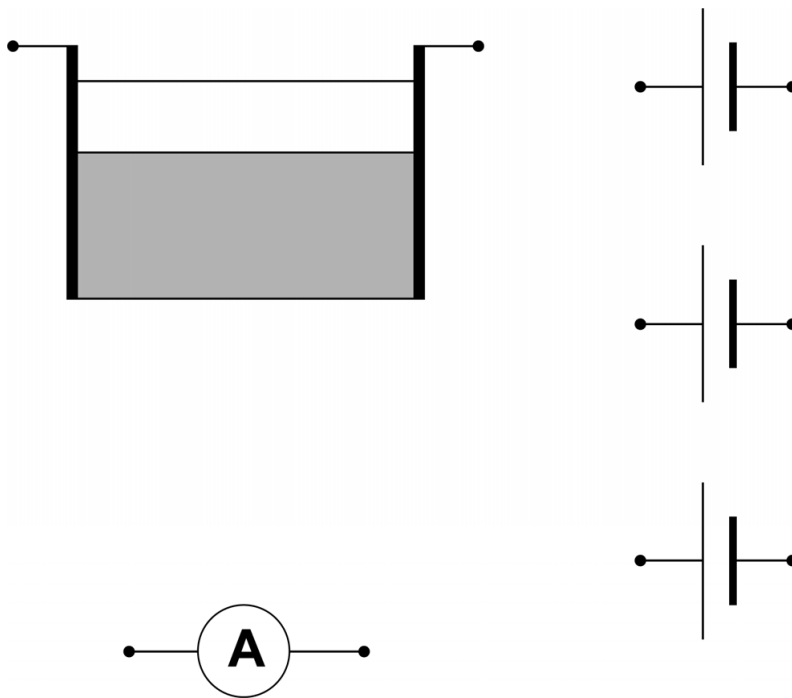


22 Maak het schema van de schakeling van Alysia verder af.



25 Omcirkel steeds het juiste alternatief.

De afstand d neemt af door het draaien van het plankje in het water.

De weerstand over afstand d **neemt toe / neemt af.**

De spanning over het lampje **neemt toe / neemt af.**

Het lampje brandt hierdoor **feller / minder fel.**

De gloeidraad in het lampje is gemaakt van PTC materiaal.

De weerstand van de gloeidraad **neemt toe / neemt af / blijft gelijk** door het draaien van het plankje in het water.

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN