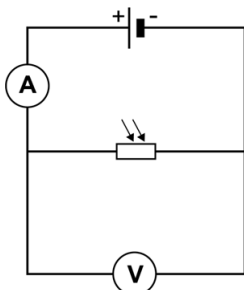


Practicum met een LDR

13 maximumscore 2

voorbeeld van een juist schakelschema:



- beide symbolen juist 1
- beide symbolen op de juiste plaats 1

Opmerkingen

- Als de kandidaat één of meer extra componenten en/of verbindingen plaatst, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen.
- Als de kandidaat geen gesloten stroomkring tekent, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen.

14 maximumscore 3

$$R = 1,2 \cdot 10^2 \Omega / R = 118 \Omega$$

- omrekenen van de stroomsterkte 1
- gebruik van de formule $R = U / I$ 1
- rest van de berekening juist 1

15 maximumscore 2

- even groot als 1
- groter dan 1

16 maximumscore 2

- geen 1
- b, II 1

Opmerkingen

- Het tweede scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.
- Als de kandidaat als antwoord 'wel, m, I' noteert, hiervoor 1 scorepunt toekennen.

17 B