
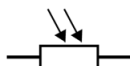


Practicum met een LDR

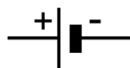- 13 *Maak het schakelschema compleet met de stroommeter en spanningsmeter.*



- 15 *Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.*

Bram zet de LDR in het donker; in het donker is

– de spanning over de LDR

kleiner dan

even groot als

groter dan

de spanning
over de batterij.

– de weerstand van de LDR

kleiner dan

even groot als

groter dan

in het licht.

16 *Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.*

Als het donker is,

- loopt er

geen	wel
-------------	------------

 stroom door de spoel van het relais.
- is de schakelaar verbonden met

m	b
----------	----------

 .
- brandt de lamp als de lamp bij

I	II
----------	-----------

 is geplaatst.