

Boiler

5 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.

In de stand 'snel verwarmen'

is de totale weerstand

groter
kleiner

 dan bij de stand 'langzaam verwarmen'.

is de totale stroomsterkte

groter
kleiner

 dan bij de stand 'langzaam verwarmen'.

is het totale vermogen

groter
kleiner

 dan bij de stand 'langzaam verwarmen'.